


Test pitanja i zadaci

1. Klasifikacija mikroprocesora. Osnovne karakteristike mikrokontrolera na čipu.
2. *Watchdog* tajmer.
3. Detekciju grešaka u prenosu podataka primenom kontrolne sume. Princip i varijante.
4. Vremenski parametri sistema za rad u realnom vremenu.
5. Arhitektura FPGA kola.
6. Hijerarhijska organizacija industrijskog sistema. Nivo proizvodnih celija.
7. Sken ciklus PLC kontrolera.
8. Naredba ledjer jezika SQO (naredba za sekvencijalno upravljanje).

Zadatak. Na Sl. 9 je prikazan sistem za punjenje posuda zadatom količinom tečnosti. Sistem se sastoji iz: (a) ventila sa ON/OFF upravljanjem za dovod tečnosti u posudu; (b) elektronske vase koja za oseg težina 0-100kg daje analogni napon, V_a , iz opsega 0-10V; (c) posude koja se ručno postavlja na vagu; (d) tastera START za startovanje procesa punjenja i (e) PLC kontrolera. Izlaz elektronske vase povezan je na analogni PLC modul za opseg napona 0-10V i decimalni opseg 0-16384. Kreirati ledjer program prema sledećim zahtevima:

Nakon pritiska na taster START, PLC odmerava i pamti težinu posude, W_p . Ako je $W_p < 1$ kg, PLC ignoriše zahtev za punjenje (smatra da posuda nije prisutna). Ako je $W_p > 1$ kg, PLC otvara ventil i prati porast težine. PLC zatvara ventil kada težina postane veća od $W_p + W_T$, gde je W_T zadata težina tečnosti.

Usvojiti da je zadata težina tečnosti, W_T , izražena u kilogramima, dostupna u promenljivoj N7.1.

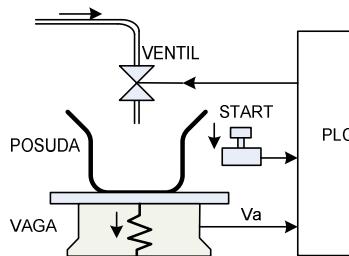

Sl. 9.

Zadatak. Sistem čine dva prekidač, P i R, i tri svetiljke, L0, L1 i L2. Korišćenjem samo jednog tajmera kreirati ledjer program prema sledećim zahtevima: Na početku rada prekidači su otvoreni, a sve svetiljke ugašene. Zatvaranjem prekidača P, pali se svetiljka L0. Tri sekunde nakon toga, svetiljka L0 se gasi, a L1 pali. Po isteku sledeće 3s, L1 se gasi, a L2 pali. Nakon 3s L2 se gasi, L0 ponovo pali i ciklus se ponavlja. Naizmenično paljenje svetiljki se prekida zatvaranjem prekidača R, što vraća sistem u početno stanje..