


Test pitanja i zadaci

1. Faze izvršenja instrukcija kod RISC procesora.
2. Marker vremenskih intervala.
3. Arhitektura CPLD kola.
4. Binarni semafor.
5. Trostruka modularna redundansa. (Princip, problemi, rešenja)
6. Radio-frekvencijski modul.
7. Realizacija tajmera u ledjer jeziku (TON, TOF i RTO tajmeri).
8. ASI magistrala. Osnovne karakteristike; realizacija prozivke; parametarske i dijagnostičke "ćelije".

Zadatak. Na Sl. 9 prikazan je sistem za punjenje rezervoara zadatom zapreminom tečnosti. Sistem se sastoji iz: (a) ventila sa ON/OFF upravljanjem za dovod tečnosti u rezervoar; (b) merača protoka koja za protok tečnosti kroz cev u opsegu $0 - 1000 \text{ cm}^3/\text{s}$ generše struju u opsegu $4-20\text{mA}$; (d) tastera START za startovanje procesa punjenja i (e) PLC kontrolera. Izlaz merača protoka (i_a) povezan je na analogni PLC modul sa strujnim ulazima za opseg $-20 - +20\text{mA}$ i decimalni opseg od -16384 do $+16384$. Kreirati ledjer program prema sledećim zahtevima:

Nakon pritiska na taster START, PLC otvara ventil. Svake 0.1s PLC odmerava trenutnu vrednost protoka i preračunava zapreminu tečnosti protekle kroz cev. Kada zapremina protekle tečnosti postane veća od zadate, ventil se zatvara.

Usvojiti da je zadata zapremina tečnosti, V_T , izražena u cm^3 , dostupna u promenljivoj N7.1.

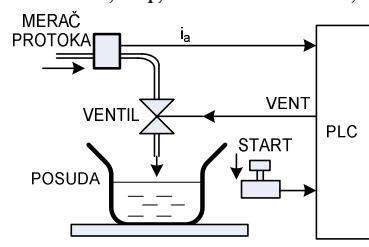

Sl. 9.

Zadatak. PLC kontroler upravlja motorom, M, i pumpom, P. Realizovati ledjer dijagram prema sledećim zahtevima:

- Motor se startuje tasterom START, a zaustavlja tasterom STOP
- 100s nakon startovanja motora, uključuje se pumpa
- 10s nakon isključenja motora, isključuje se pumpa.